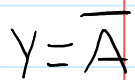


Wednesday, October 5, 2016 7:56 AM



$$5V = R I_R + .4V$$

$$I_R = I_{OL} - \sum I_{IL}$$

$I_R = 16 - 3.2$ // do not use negative, direction.

$$I_R = 12.8 \text{ mA}$$

HW.